



廈門大學

《计算机组成原理》 课程实验报告

姓名：苏一涵

学院：信息学院

系：软件工程

专业：软件工程

学号：3672023204041

2025 年 5 月 7 日

第 6 次实验 CPU 设计 (II)

1. 实验目的

- (1) 掌握多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器、微程序控制器）设计的基本原理。
- (2) 对已有的 6 条指令单总线结构 MIPS 处理器（微程序控制器）进行修改，再增加 1 条 j 指令（共 7 条指令）。
- (3) 鼓励同学们对已有的 6 条指令单总线结构 MIPS 处理器（硬布线控制器）进行修改，再增加 1 条 j 指令（共 7 条指令）。
- (4) 鼓励同学们对已有的 8 条指令多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）进行修改，增加 1 条 j 指令（共 9 条指令）。
- (5) 鼓励同学们对已有的 8 条指令多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）进行修改，增加 1 条 j 指令（共 9 条指令）。

2. 实验环境

- (1) Windows 系统下运行 Logisim 软件（需安装 JDK）。
- (2) MARS 4.5、RARS 1.5 汇编工具。


3. 实验内容

3.1 验证实验

- (1) 多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）（8 条指令）
- (2) 多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）（8 条指令）

具体完成：

- (1) 在多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）数据通路运行下述程序，结果截屏 copy 到实验报告中，给出相关的文字说明



- fib_mips_multi.asm
- fib_mips_multi.hex
- sort1_mips_multi.asm
- sort1_mips_multi.hex
- sort2_mips_multi.asm
- sort2_mips_multi.hex
- sum_mips_multi.asm
- sum_mips_multi.hex

运行斐波那契数列：

加载程序

编辑 工程 电路仿真 窗口 帮助

```
000 2012000a 20110000 ac110400 20110001 ac110404 ac110408 20130002 20140001 20150001 0295b020 22b40000 22d50000 22730001 0273b820 02f78020 ae160400
010 12530001 1000ff7 2002000a 0000000c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
020 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
```

运行结果

```
070 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
100 00000000 00000001 00000001 00000002 00000003 00000005 00000008 0000000d 00000015 00000022 00000037 00000044 00000051 00000058 00000065 00000072
110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
```

降序排序 sort1:

加载程序

```
000 20100008 ac100400 20100001 ac100404 20100005 ac100408 20100002 ac10040c 20100007 ac100410 20100009 ac100414 20100006 ac100418 20100004 ac10041c
010 20100003 ac100420 2010000a ac100424 20100000 20110024 8e130400 8e340400 0274402a 11000002 ae330400 ae140400 2231ffc 1611ff8 22100004 20110024
020 1611ff5 2002000a 0000000c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
030 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
```

运行结果如下

```
070 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
100 0000000a 00000009 00000008 00000007 00000006 00000005 00000004 00000003 00000002 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
```

升序排序 sort2:

加载程序

```
000 20100008 ac100400 20100001 ac100404 20100005 ac100408 20100002 ac10040c 20100007 ac100410 20100009 ac100414 20100006 ac100418 20100004 ac10041c
010 20100003 ac100420 2010000a ac100424 20100000 20110024 8e130400 8e340400 0293402a 11000002 ae330400 ae140400 2231ffc 1611ff8 22100004 20110024
020 1611ff5 2002000a 0000000c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
030 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
```

运行结果如下

```
070 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
100 00000001 00000002 00000003 00000004 00000005 00000006 00000007 00000008 00000009 0000000a 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
```

求和程序 sum:

加载程序

```
000 2010000a 20110001 20120001 20130000 02719820 12300002 02328820 1000ffc ac130400 2002000a 0000000c 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
```

运行结果如下

```
070 00000000 00000000 00000000
100 00000037 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000
```

(2) 分析多周期 MIPS 处理器数据通路（硬布线或者微程序）中的电路原理:

a) 存在的可以并行的数据通路, (文字符号描述或图示法)

在多周期 MIPS 处理器数据通路中, 以下操作可并行:

1) 寄存器读与立即数扩展并行: 读取寄存器堆 (RegFile) 中 rs、rt 数据的同时, 对指令中的立即数 (Imm16) 进行符号扩展 (16 - 32 位扩展)。两者无冲突, 分别由不同部件处理, 可在同一周期内并行执行, 提高效率。

2) ALU 计算与寄存器写准备并行: 例如, 在 LW 指令中, ALU 计算数据地址 (如 PC + offset) 时, 可同时准备寄存器写操作 (如确定写寄存器号、写数据来源等), 只要不涉及同一资源的冲突, 即可并行。

b) 控制器状态机的输入输出之间的逻辑关系 (表达式+实例)

输入有: S3, S2, S1, S0, LW, SW, BEQ, BNE, RTYPE, ADDI, SYSCALL

输出有: N3, N2, N1, N0

表达式如下:

$$N3 = \sim S2 \sim S1 S0 SYSCALL + \sim S2 \sim S1 S0 ADDI + \sim S2 \sim S1 S0 RTYPE + \sim S2 \sim S1 S0 BNE + S3 \sim S2 S0 + S3 \sim S1 S0$$

输出: N3

$$\overline{S2} \overline{S1} \overline{S0} \text{SYSCALL} + \overline{S2} \overline{S1} \overline{S0} \text{ADDI} + \overline{S2} \overline{S1} \overline{S0} \text{RTYPE} + \overline{S2} \overline{S1} \overline{S0} \text{BNE} + S3 \overline{S2} \overline{S0} + S3 \overline{S1} \overline{S0}$$

$$N2 = \sim S3 \sim S1 S0 \text{SYSCALL} + \sim S3 \sim S2 S0 \text{BEQ} + \sim S3 \sim S1 S0 \text{SW} + \sim S2 S1 S0 + S2 \sim S1 S0$$

输出: N2

$$\overline{S3} \overline{S1} \overline{S0} \text{SYSCALL} + \overline{S3} \overline{S2} \overline{S0} \text{BEQ} + \overline{S3} \overline{S1} \overline{S0} \text{SW} + \overline{S2} S1 \overline{S0} + S2 \overline{S1} \overline{S0}$$

$$N1 = \sim S2 \sim S1 S0 \text{ADDI} + \sim S2 \sim S1 S0 \text{BEQ} + \sim S2 \sim S1 S0 \text{LW} + \sim S3 \sim S2 S1 \sim S0 + \sim S3 S2 \sim S1 S0 + S3 \sim S2 \sim S1 S0$$

输出: N1

$$\overline{S2} \overline{S1} \overline{S0} \text{ADDI} + \overline{S2} \overline{S1} \overline{S0} \text{BEQ} + \overline{S2} \overline{S1} \overline{S0} \text{LW} + \overline{S3} \overline{S2} S1 \overline{S0} + \overline{S3} S2 \overline{S1} \overline{S0} + S3 \overline{S2} \overline{S1} \overline{S0}$$

$$N0 = \sim S3 \sim S2 \sim S0 + \sim S3 \sim S2 \sim S1 \text{SYSCALL} + \sim S3 \sim S2 \sim S1 \text{ADDI} + \sim S3 \sim S2 \sim S1 \text{RTYPE} + \sim S3 \sim S2 \sim S1 \text{BEQ} + \sim S3 \sim S2 \sim S1 \text{SW} + S3 S2 \sim S1 S0$$

输出: N0


$$\overline{S3} \overline{S2} \overline{S0} + \overline{S3} \overline{S2} \overline{S1} \text{SYSCALL} + \overline{S3} \overline{S2} \overline{S1} \text{ADDI} + \overline{S3} \overline{S2} \overline{S1} \text{RTYPE} + \overline{S3} \overline{S2} \overline{S1} \text{BEQ} + \overline{S3} \overline{S2} \overline{S1} \text{SW} + S3 \overline{S2} \overline{S1} \overline{S0}$$

实例:

当 $S3=0$, $S2=1$, $S1=0$, $S0=1$, $\text{LW}=1$, $\text{SW}=1$, $\text{BEQ}=1$, $\text{BNE}=0$, $\text{RTYPE}=1$, $\text{ADDI}=0$, $\text{SYSCALL}=1$ 时
 $N3=0$, $N2=1$, $N1=1$, $N0=0$

0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0

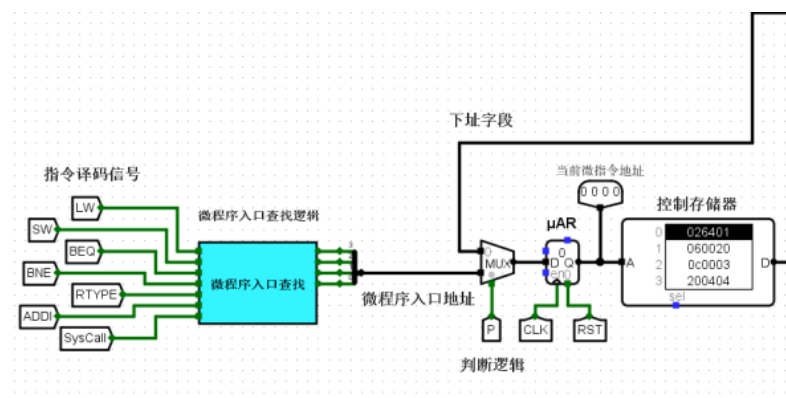(3) 分析多周期 MIPS 处理器(微程序控制器)下址字段法电路中的地址转移逻辑
 (即针对不同情况, 如何得到后续微指令的微地址)




顺序执行时：微指令的下址字段直接给出下一条微指令的地址，无需额外条件判断。例如，当一条微指令执行完毕且无分支需求时，直接依据下址字段的值，将其送入微地址寄存器（ μAR ），作为下一条微指令的地址，实现顺序执行。

条件转移时：结合判断逻辑与下址字段，同时利用微程序入口查找逻辑处理不同指令的起始地址，实现灵活准确的微指令地址转移，确保各指令的微程序按正确流程执行。

微程序入口地址生成：指令译码信号（如 LW、SW、RTYPE 等）通过“微程序入口查找逻辑”生成对应指令的微程序入口地址。例如，LW 指令经译码后，微程序入口查找逻辑输出其专属入口地址，送入 μAR ，启动该指令的微程序执行流程。

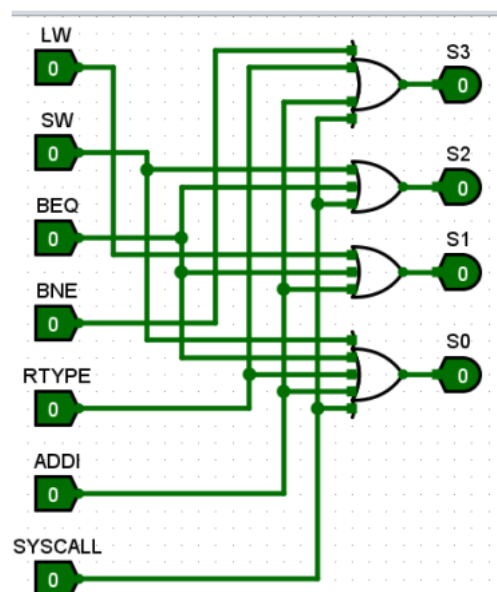(4) 分析多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）下址字段法电路中的微程序入口查找逻辑，即：如何得到不同指令对应的微程序入口地址的



输入：7个指令的译码信号 输出：微程序入口地址

LW=1	微程序入口地址=2
SW=1	微程序入口地址=5
BEQ=1	微程序入口地址=7
BNE=1	微程序入口地址=8
RTYPE=1	微程序入口地址=9
ADDI=1	微程序入口地址=11
SYSCALL=1	微程序入口地址=13

多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）下址字段法电路中的微程序入口查找逻辑，通过指令译码信号与逻辑门电路组合生成微程序入口地址。输入为 7 个指令的译码信号（LW、SW、BEQ、BNE、RTYPE、ADDI、SYSCALL），输出为微程序入口地址（由 S3、S2、S1、S0 组合表示）。具体逻辑如下：

每个指令对应唯一的 S3S2S1S0 组合：

LW=1: 逻辑门组合使 S3S2S1S0 为 0010（二进制），对应十进制地址 2。
 SW=1: S3S2S1S0 为 0101，对应地址 5。
 BEQ=1: S3S2S1S0 为 0111，对应地址 7。

BNE=1: S3S2S1S0 为 1000, 对应地址 8。

RTYPE=1: S3S2S1S0 为 1001, 对应地址 9。

ADDI=1: S3S2S1S0 为 1011, 对应地址 11。

SYSCALL=1: S3S2S1S0 为 1101, 对应地址 13。

通过指令译码信号触发相应逻辑门, 输出特定的 S3S2S1S0 组合, 形成对应指令的微程序入口地址, 实现不同指令到微程序入口的映射。

3.2 设计实验

单总线结构 MIPS 处理器 (微程序控制器) (再增加 1 条 j 指令, 共 7 条指令)

请按照实验课件的要求, 完成设计任务, 提交电路文件: 单总线 MIPS (微程序)-7 条指令.circ。通过测试程序验证设计电路的正确性, 将运行结果 copy 到实验报告中, 并给出相关文字说明。


填写“微程序入口查找逻辑自动生成 (7 条指令) (空表).xlsx”, 生成逻辑公式

机器指令译码信号							微程序入口地址					
LW	SW	BEQ	SLT	ADDI	ADD	J	入口地址 10进制	S4	S3	S2	S1	S0
1							4	0	0	1	0	0
	1						9	0	1	0	0	1
		1					14	0	1	1	1	0
			1				19	1	0	0	1	1
				1			22	1	0	1	1	0
					1		25	1	1	0	0	1
						1	28	1	1	1	0	0


	LW	SW	BEQ	SLT	ADDI	ADD	J	最小项表达式	S4	S3	S2	S1	S0
1	LW&							LW			LW+		
2		SW&						SW		SW+			SW+
3			BEQ&					BEQ		BEQ+		BEQ+	
4				SLT&				SLT	SLT+			SLT+	SLT+
5					ADDI&			ADDI	ADDI+		ADDI+	ADDI+	
6						ADD&		ADD	ADD+	ADD+			ADD+
7							J&	J	J+	J+	J+		
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
31									SLT+ADDI+ADD+J	SW+BEQ+ADD+J	LW+BEQ+ADDI+J	BEQ+SLT+ADDI	SW+SLT+ADD

在 Logisim 上生成“微程序入口查找逻辑”电路:


将上面得到的表达式输入

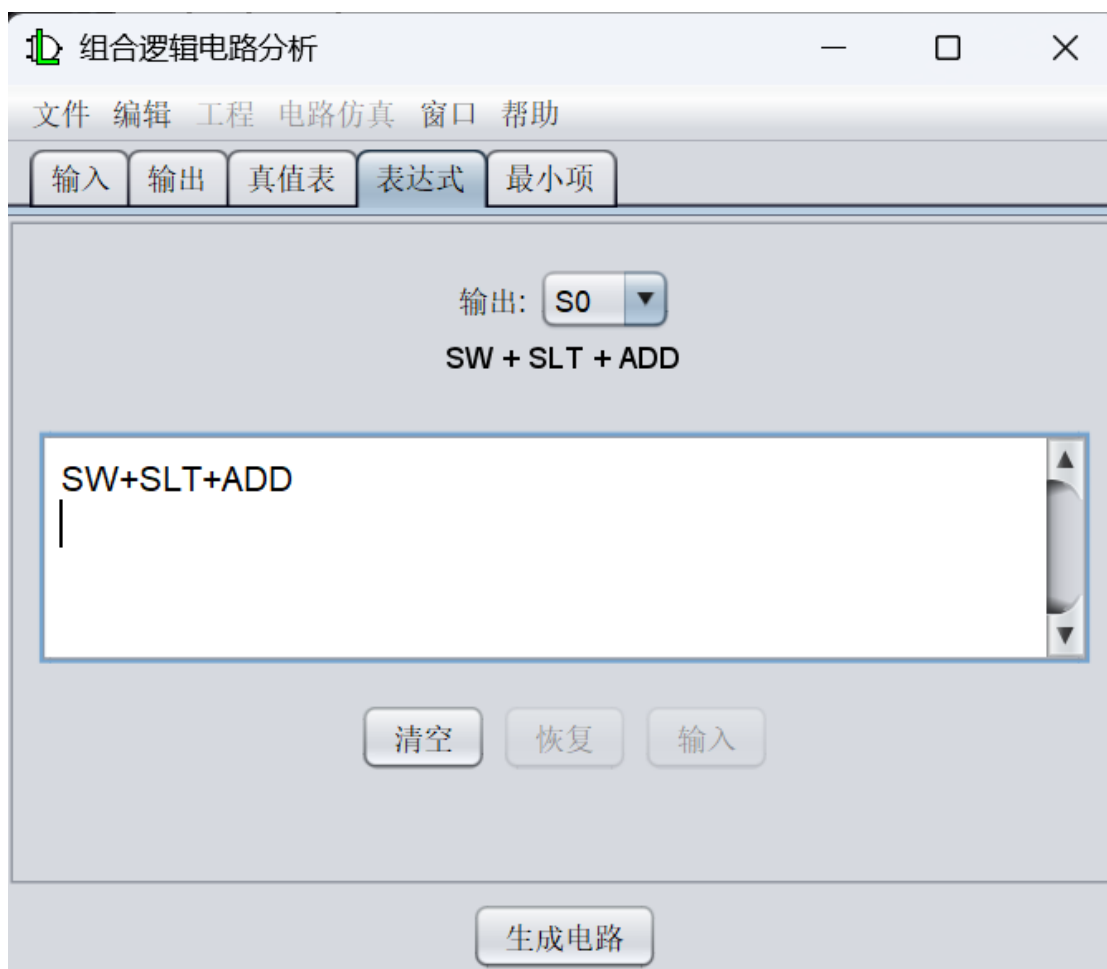


生成微程序入口查找逻辑电路如下：

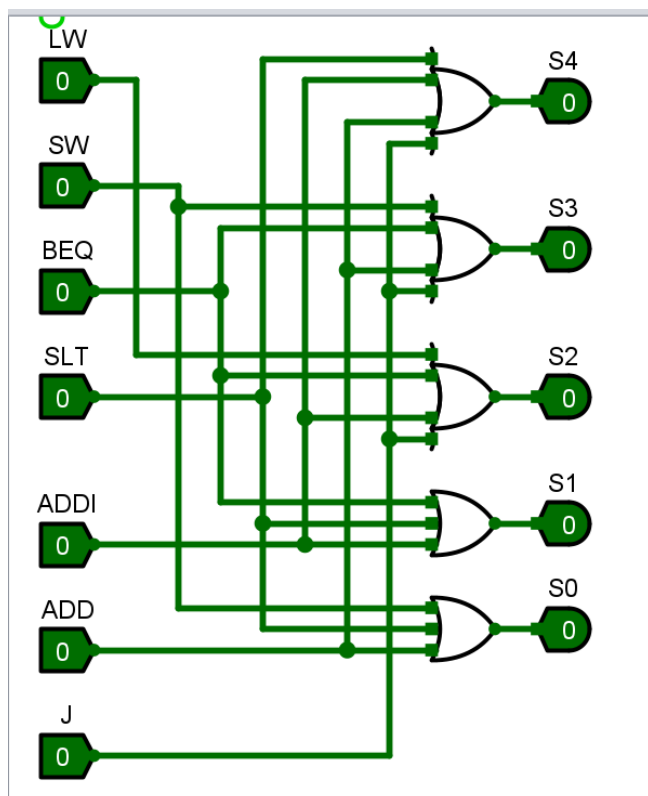

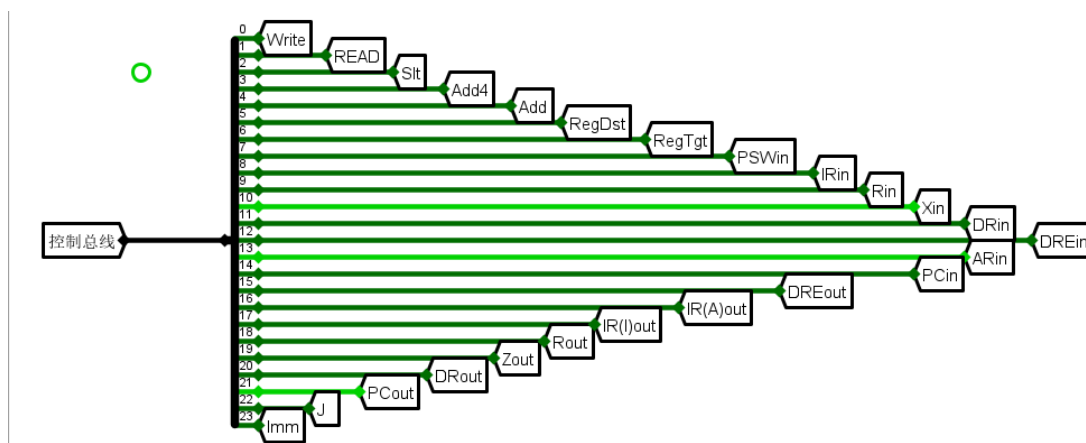修改数据通路，将 26 位立即数 imm26 从指令寄存器 IR 中引出，新增 2 个控制信号 Imm 和 J




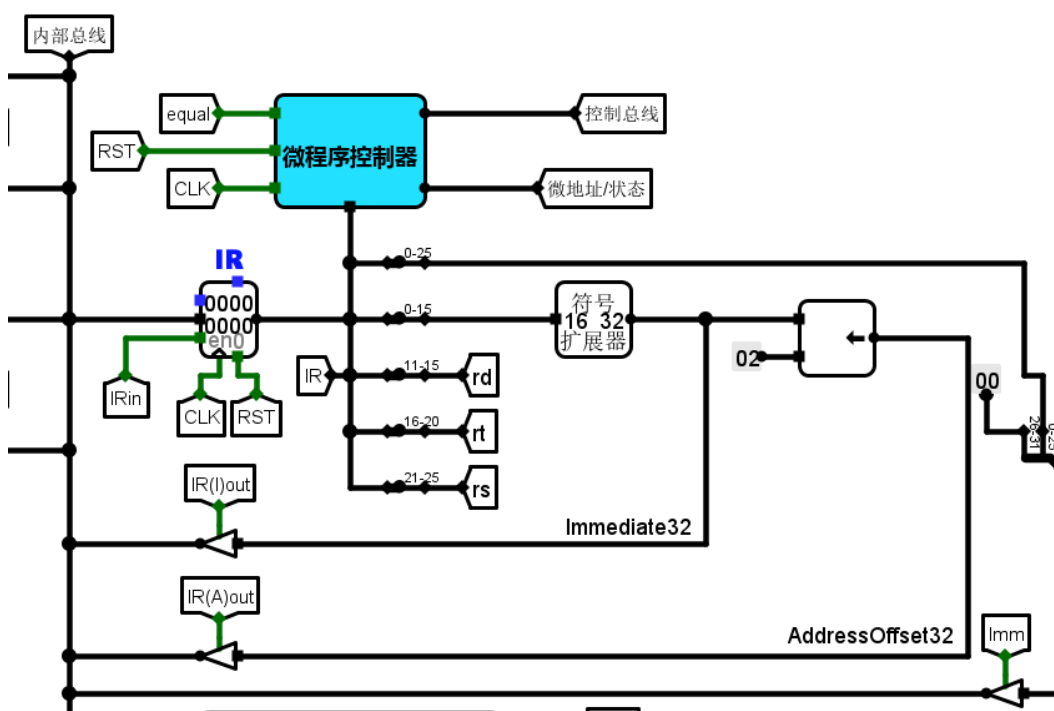获取指令字的低 26 位，如果 Imm 为 1，三态门打开，则将 26 位立即数传入总线




修改 Alu: 增加 J 的输入引脚和隧道，优先编码器中新增的 J 隧道控制 MUX 的第 4 路，第 4 路用于拼接运算：具体原理是：获取 Y 的整体数据左移 2 位后得到的低 28 位（立即数），获取 X（存储 PC 值）的数据的高 4 位，再利用分线器将低 28 位和高 4 位进行拼接，成为 32 位的地址

算术逻辑运算单元ALU

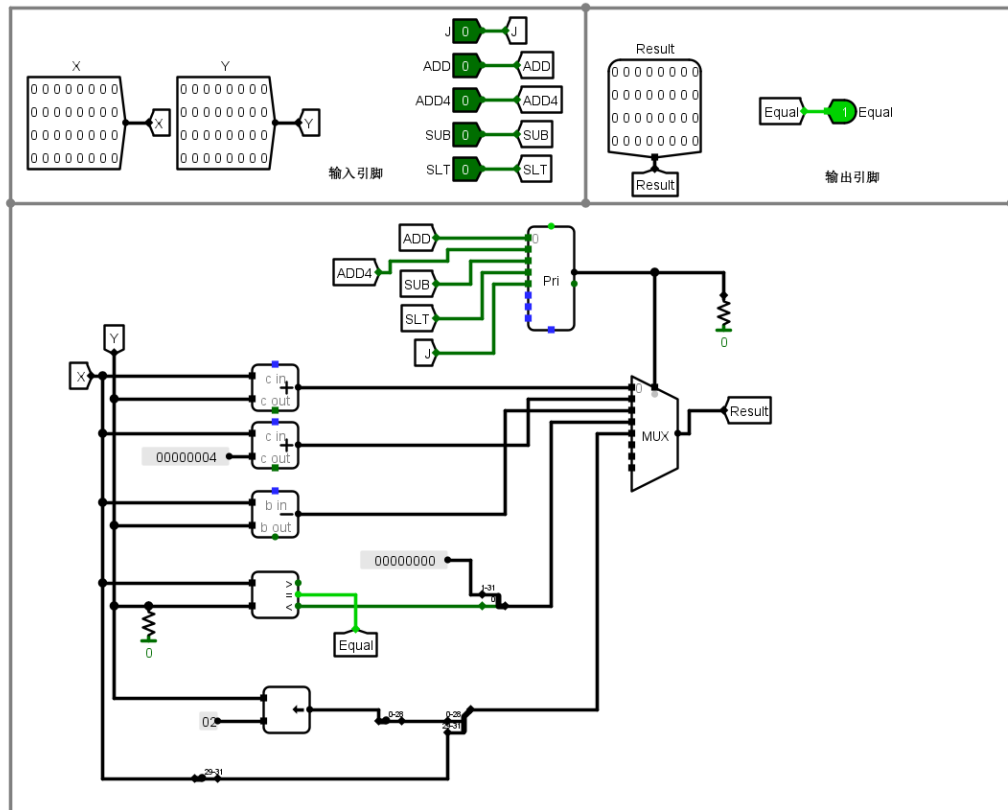

J 型指令 OP 码为 000010，十六进制 02，在指令译码器（ID）的输出引脚增加 J 指令

指令译码器 (ID)

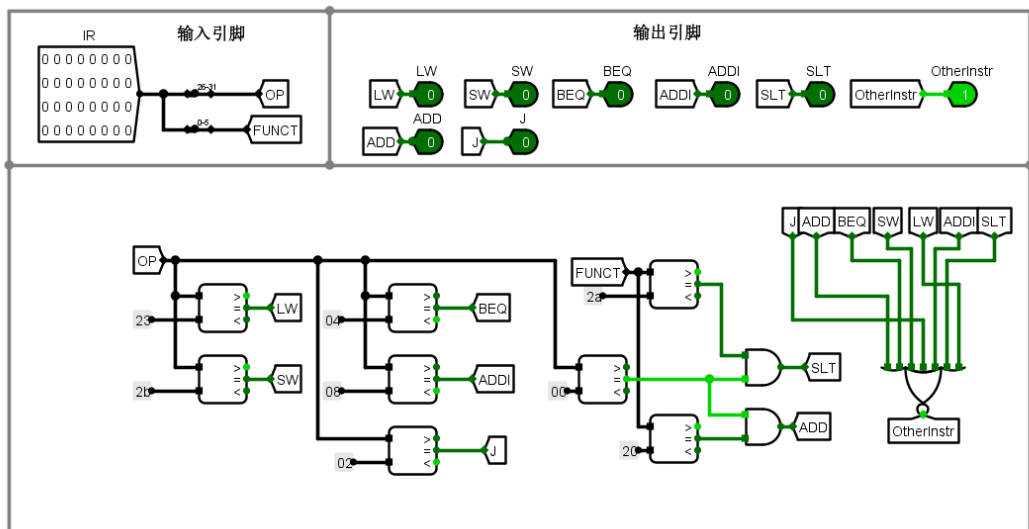

修改微程序控制器，新增 J 型指令的指令译码信号，如下图：

(2) 多周期 MIPS 处理器（微程序控制器）（增加 1 条 j 指令，共 9 条指令）

(3) 多周期 MIPS 处理器（硬布线控制器）（增加 1 条 j 指令，共 9 条指令）

请按照实验课件的要求，完成设计任务，提交电路文件：单总线 MIPS（硬布线）-7 条指令.circ，多周期 MIPS（微程序）-9 条.circ，多周期 MIPS（硬布线）-9 条.circ。通过测试程序验证设计电路的正确性，将运行结果 copy 到实验报告中，并给出相关文字说明。

4. 实验报告提交

- (1) 实验报告命名为：学号+姓名+第 6 次实验报告.pdf。
- (2) 将实验报告和设计文件打包为 1 个压缩文件，压缩文件命名为：学号+姓名+第 6 次实验.zip。
- (3) 将压缩文件上传到平台上，第 6 次实验报告提交截止时间（2 周内）：**2025 年 5 月 21 日晚上 24 点。**